

AC ----LPF

\*7-pole Chebyshev LPF

vi 1 0 dc 0 sin(0 1 10k 0 0) AC 1 0

r5 1 2 50

c1 2 0 430p

l1 2 3 1.3u

c2 3 0 820p

l3 3 4 1.5u

c4 4 0 820p


l4 4 5 1.3u


c5 5 0 430p


r4 5 0 50

.ac dec 100 1k 1meg

.end

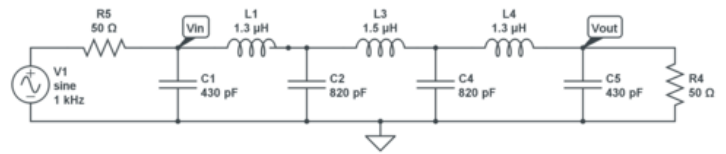

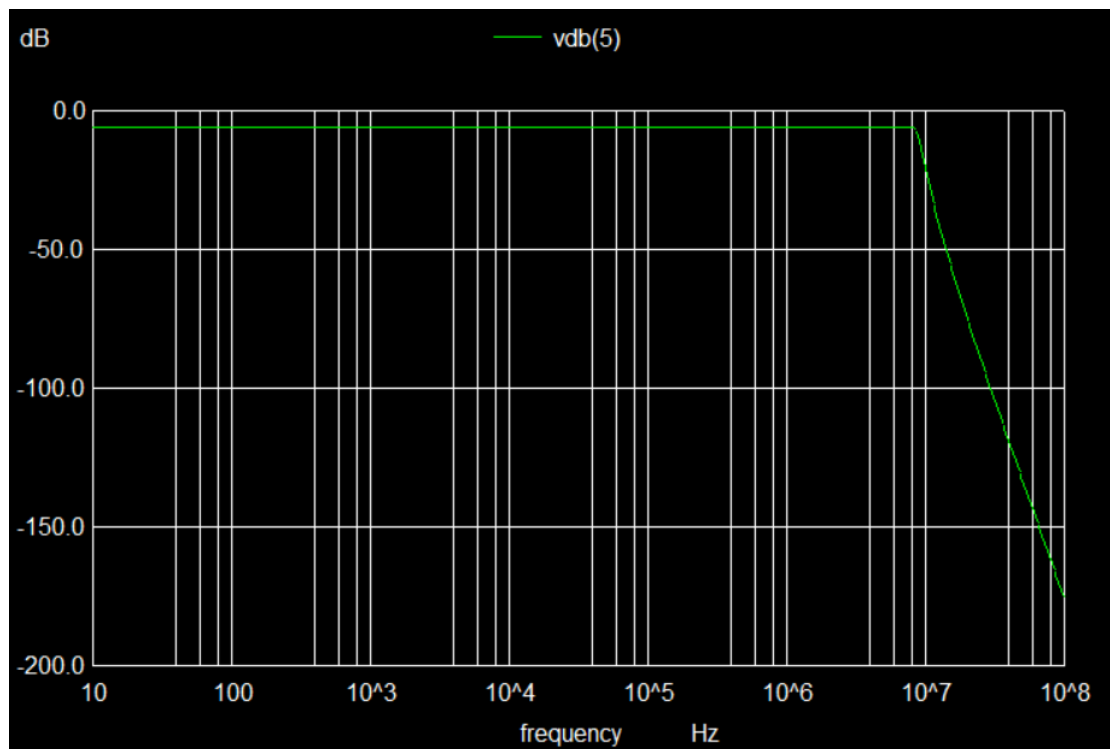CIRCUIT  LAB K7ZB / 7-pole Chebyshev Low Pass Filter 40M 7MHz QRP output filter K7ZB  
<http://circuitlab.com/c7n25k3p9cva/>




Ac dec 100 10 100meg

plot vdb(5)

```

DC analysis
diode circuit
V1 n1 0 5
r1 n1 n2 2k
D1 n2 0 diode1
.model diode1 D
.end


```

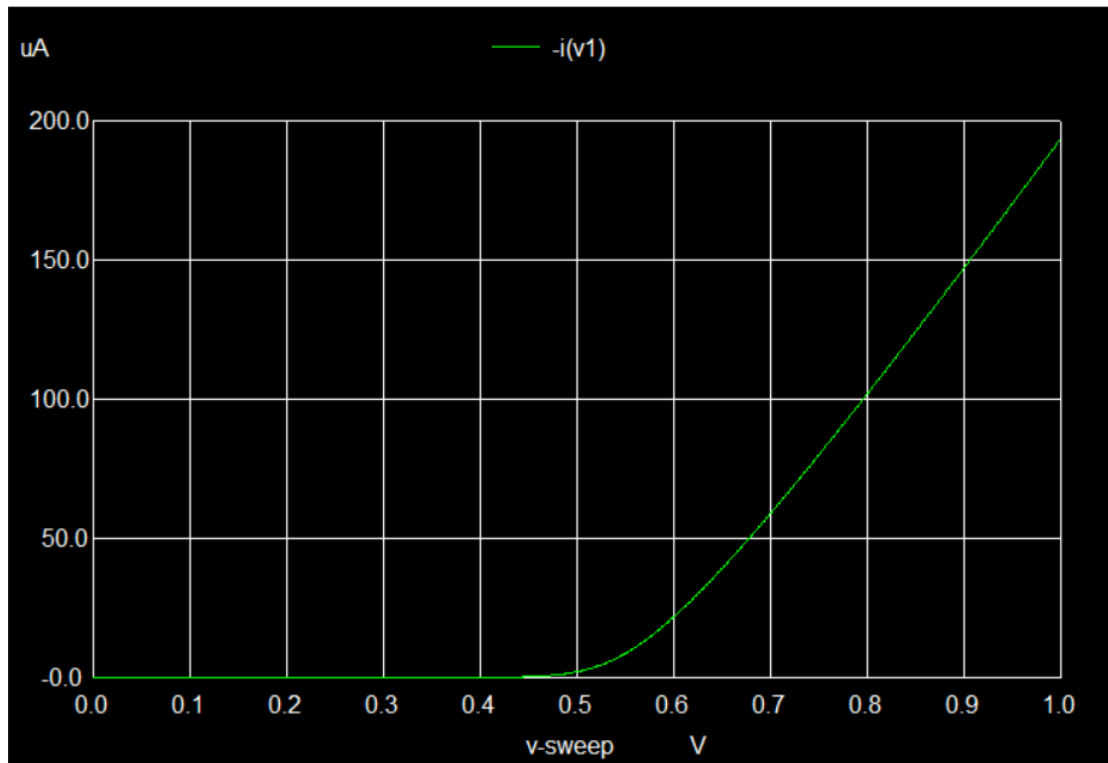

```

dc v1 0v 1v 0.01v
plot -i(v1)

```

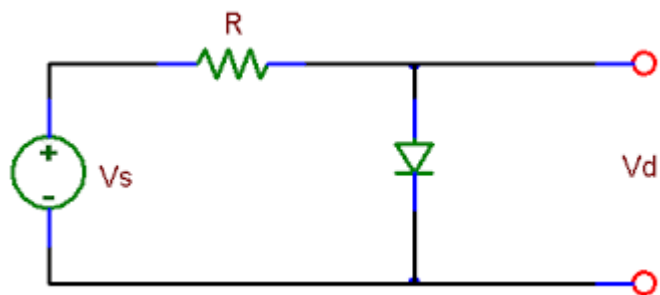

Transient

Op uA741

Subcircuit(the following)

```
.subckt uA741      1 2 3 4 5
```

\*

```
c1      11 12 8.661E-12
```

```
c2      6   7 30.00E-12
```

```
dc      5 53 dx
```

```
de      54   5 dx
```

```
dlp     90 91 dx
```

```
dln     92 90 dx
```

```
dp      4   3 dx
```

```
egnd 99   0 poly(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
```

```
fb      7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 10.61E6 -10E6 10E6 10E6 -10E6
```

```
ga      6   0 11 12 188.5E-6
```

```
gcm     0   6 10 99 5.961E-9
```

```
iee     10   4 dc 15.16E-6
```

```
hlim 90   0 vlim 1K
```

```
q1      11   2 13 qx
```

```
q2      12   1 14 qx
```

```
r2      6   9 100.0E3
```

```
rc1     3 11 5.305E3
```

```
rc2     3 12 5.305E3
```

```
re1     13 10 1.836E3
```

```
re2     14 10 1.836E3
```

```
ree     10 99 13.19E6
```

```
ro1     8   5 50
```

```
ro2     7 99 100
```

```
rp      3   4 18.16E3
```

```
vb      9   0 dc 0
```

```
vc      3 53 dc 1
```

```
ve      54   4 dc 1
```

```
vlim    7   8 dc 0
```


```
vlp     91   0 dc 40
```

```
vln     0 92 dc 40
```

```
.model dx D(Is=800.0E-18 Rs=1)
```

```
.model qx NPN(Is=800.0E-18 Bf=93.75)
```

```
.ends
```

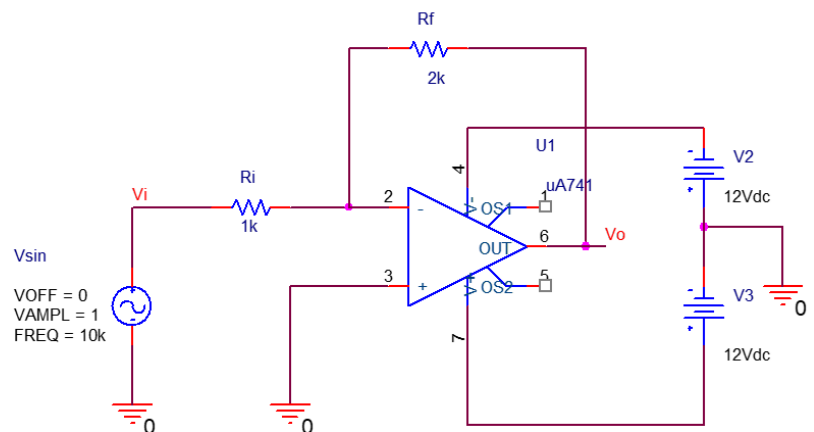

## Main

\* source OPAMP

.include mod.txt

X\_U1            0 N00041 N00057 N00050 VO uA741

R\_R1            N00035 N00041 1k

R\_R2            N00041 VO 2k

V\_V1            N00035 0

+SIN 0 3 100 0 0 0

V\_V2            0 N00050 12Vdc

V\_V3            N00057 0 12Vdc

.end

